


Курсын төсөлийн схем

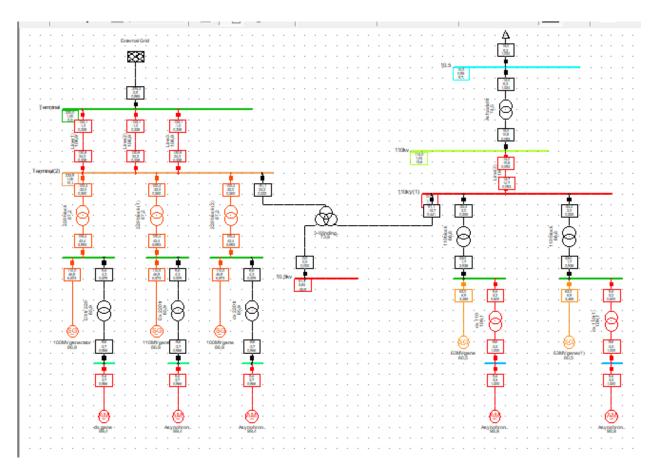


Схем дээр loadflow analys хийхэд

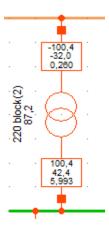


Тус трансформатор дээр хамгаалалт хийнэ.

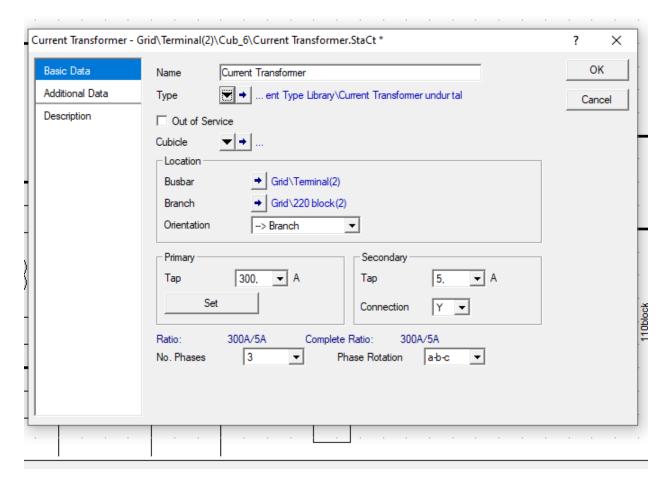

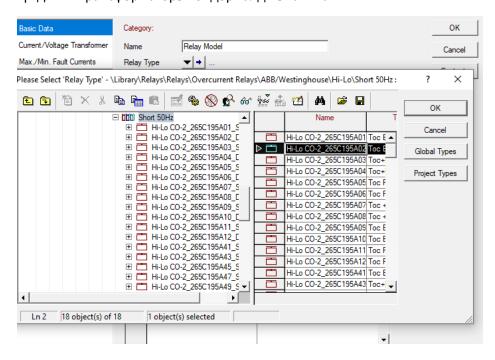
Гүйдлийн трансформаторыг өндөр талд нь тавина.




Реле модель дээр тус релег сонгосон

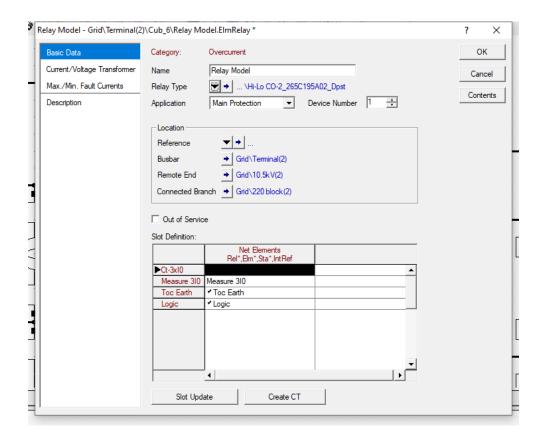


Сонгосон байдал.

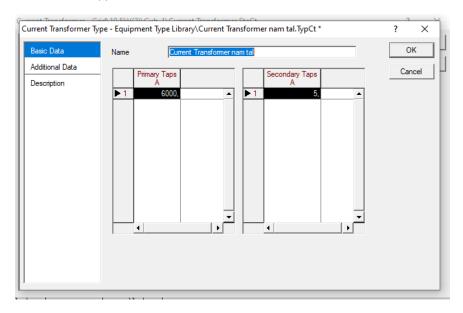

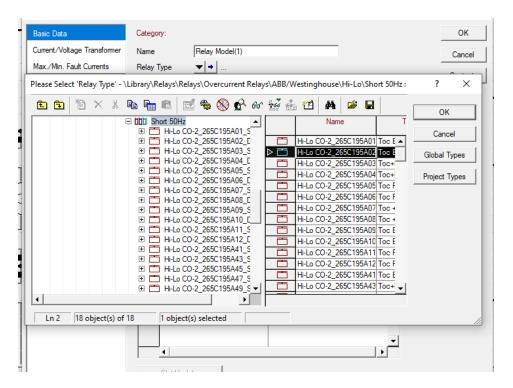
Нам талд нь гүйдлийн трансформатор сонгосон




Реле модель сонгосон

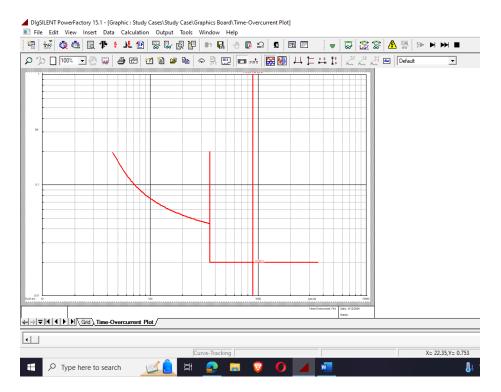

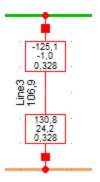
Эцэст нь БЗ хийх үед ийм характиристик гарсан




Одоо уг шугаман дээр хамгаалалт хийнэ.

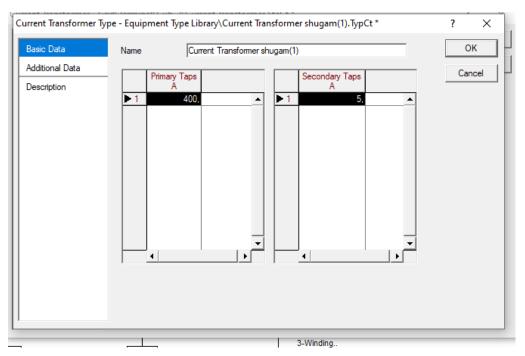


Гүйдлийн трансформатор сонгоно

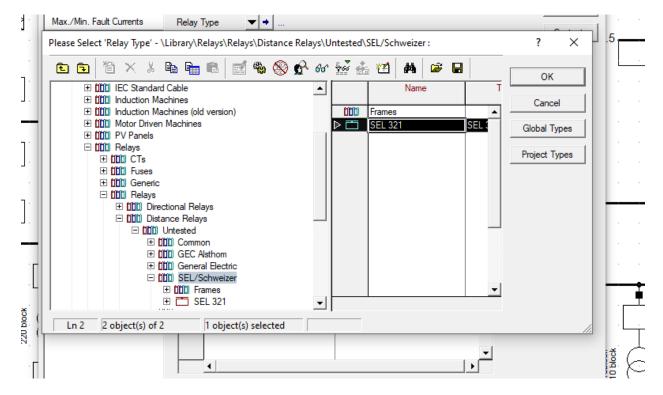

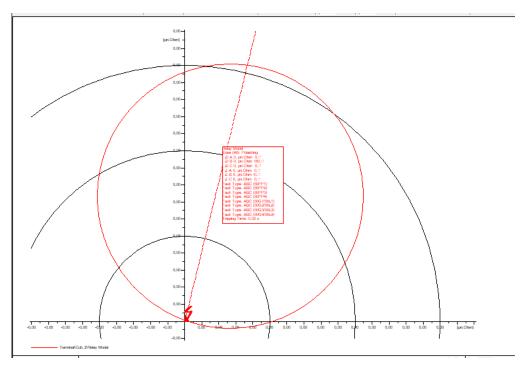
Реле моделоороо уг SEL-321 релег сонгосон



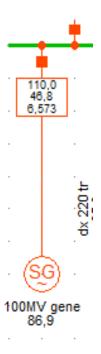
Эцэст нь БЗ хийх үед ийм характиристик гарсан



Одоо энэ генератор дээр хамгаалалт хийнэ

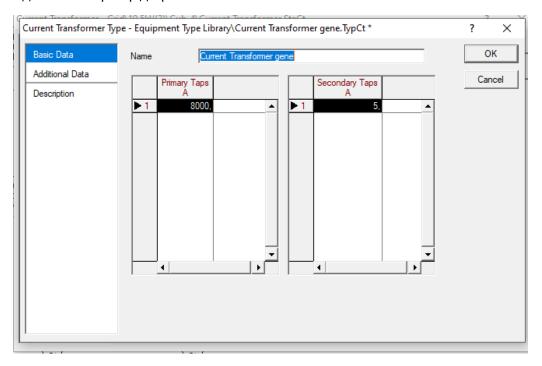

Номинал гүйдлээр нь ТА сонгоно

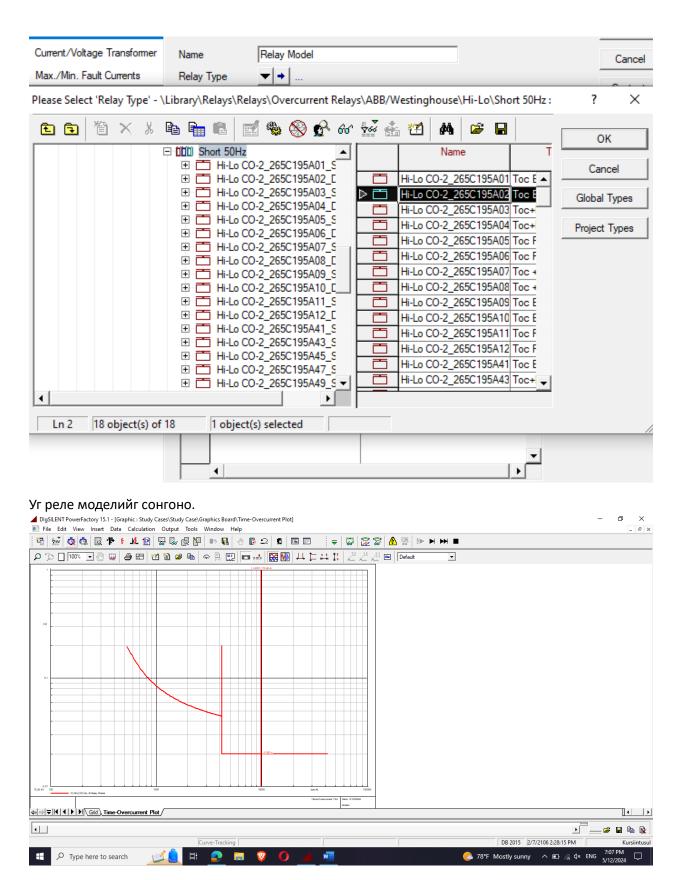

Эцэст нь БЗ хийх үед ийм характиристик гарсан